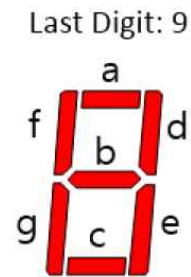


디지털공학 과제 logisim 2


Simulationusing Logisim #1


201501489 최영진

A)




	input				output						
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
5	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0

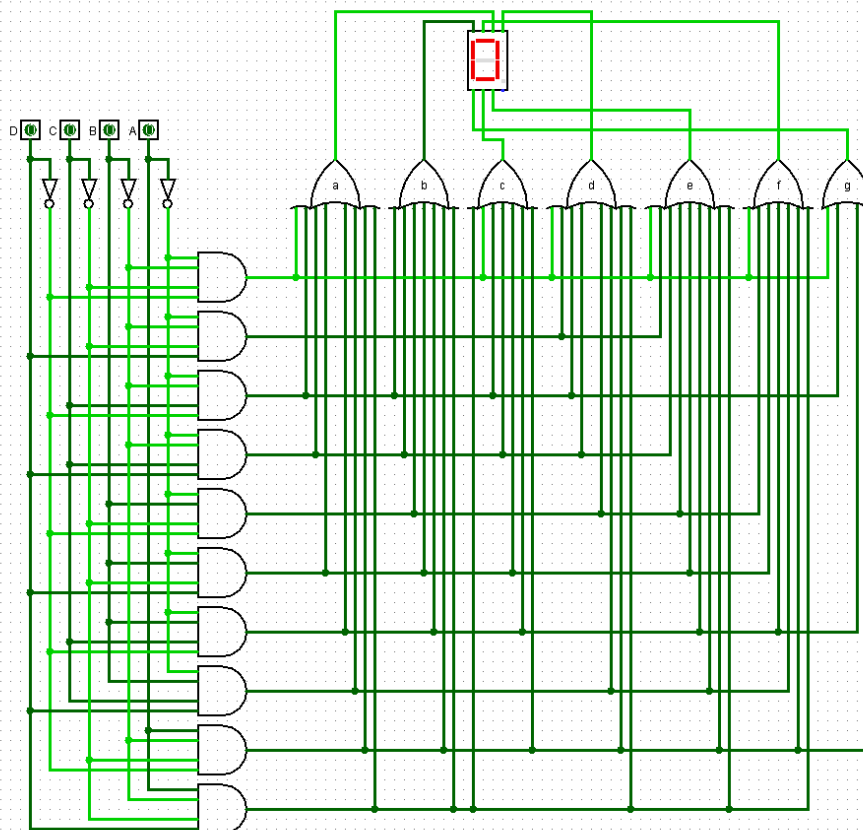

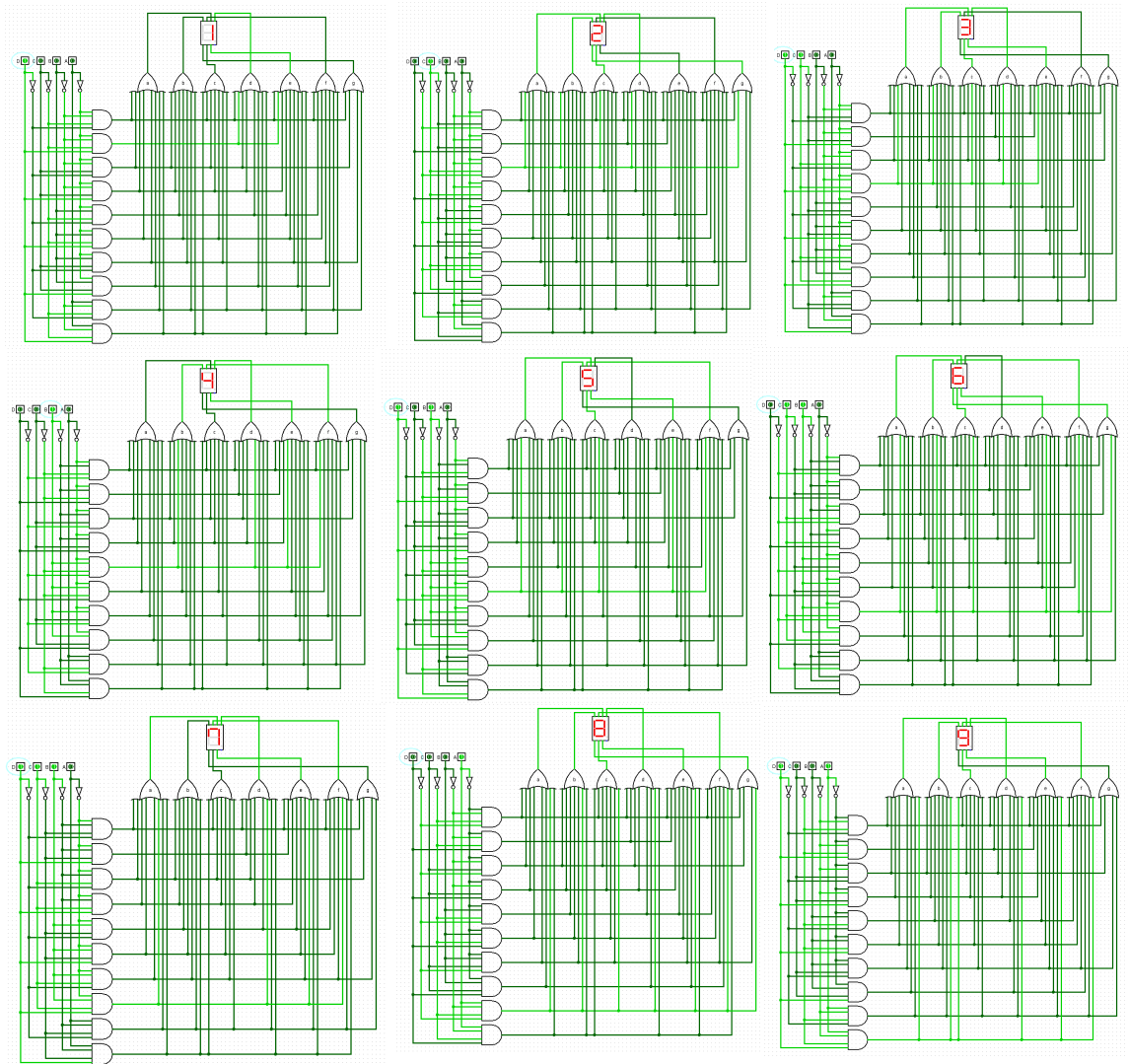


학번 끝 2자리 : 89

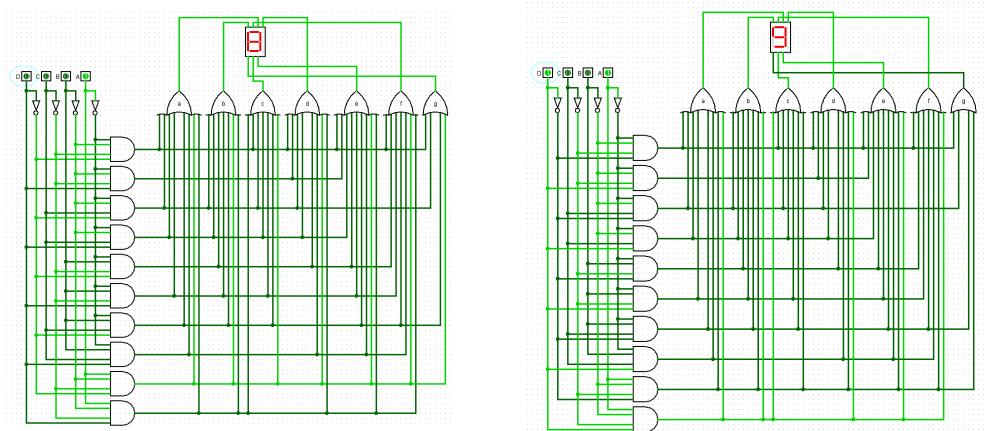


B - 5)


1) A=0, B=0

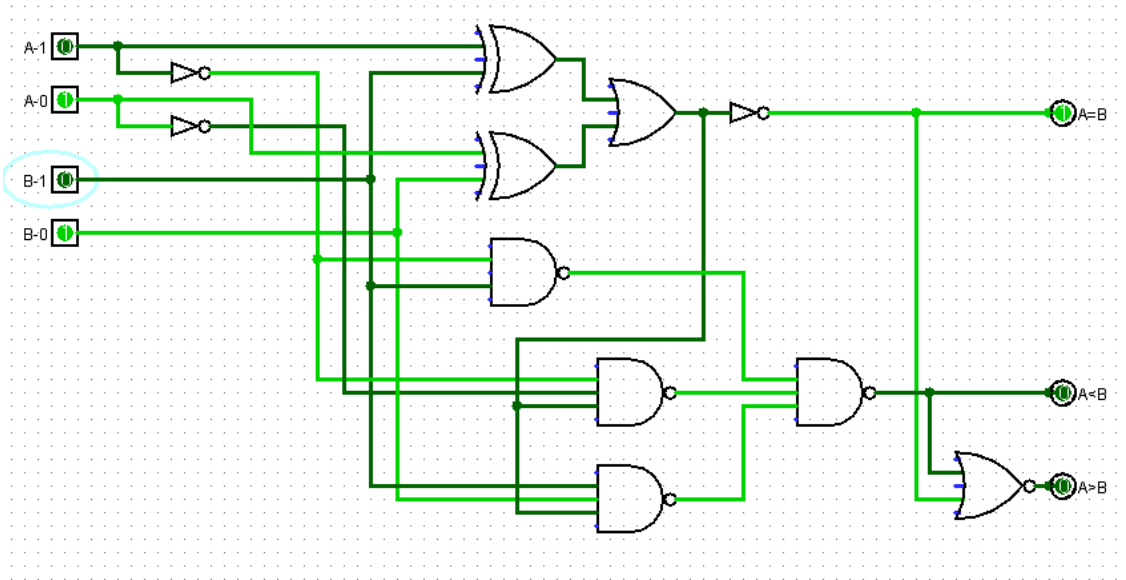


2) A=1, B=0

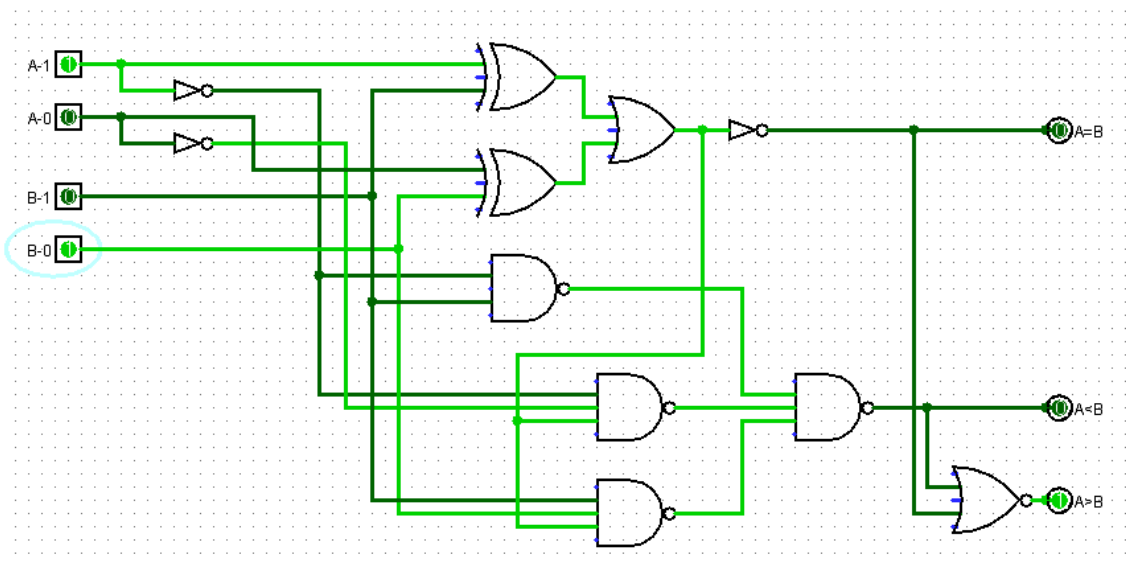


3) $A=0$, $B=1$

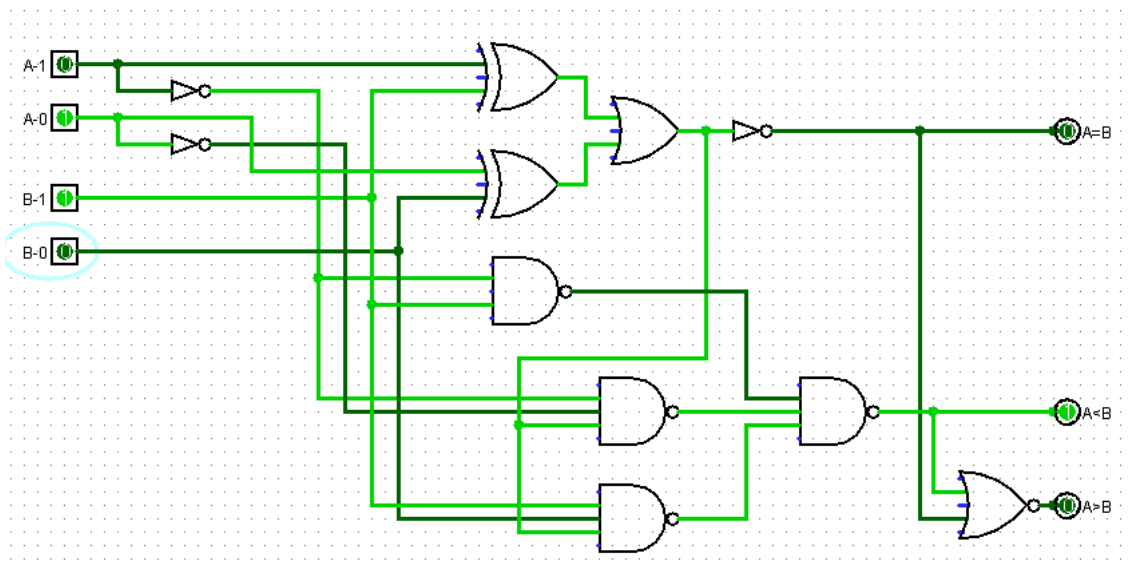


4) $A=1$, $B=1$

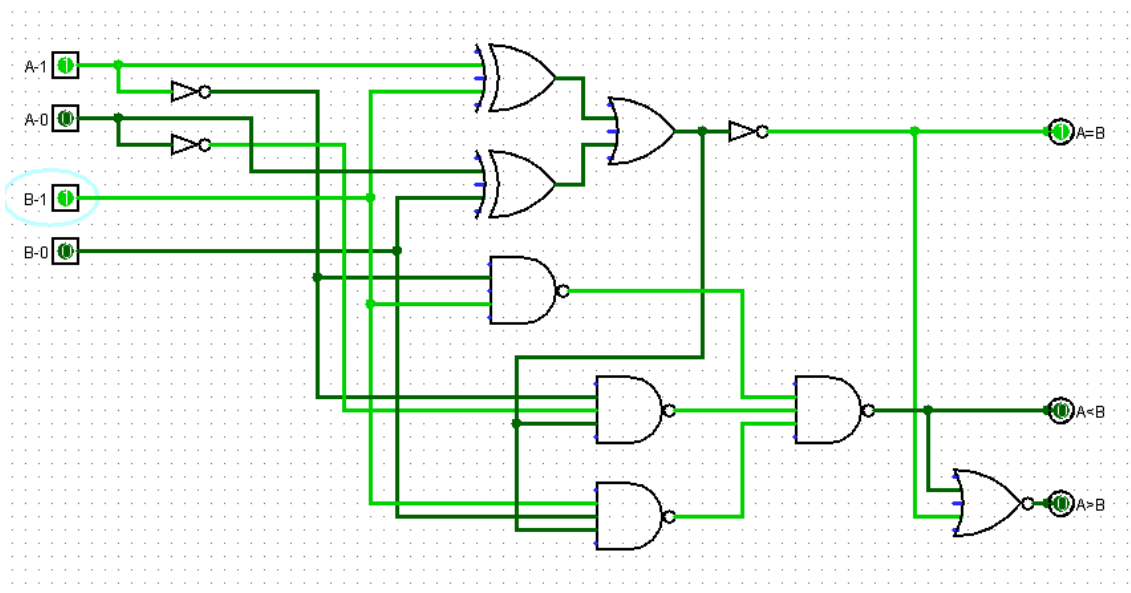


B-6)

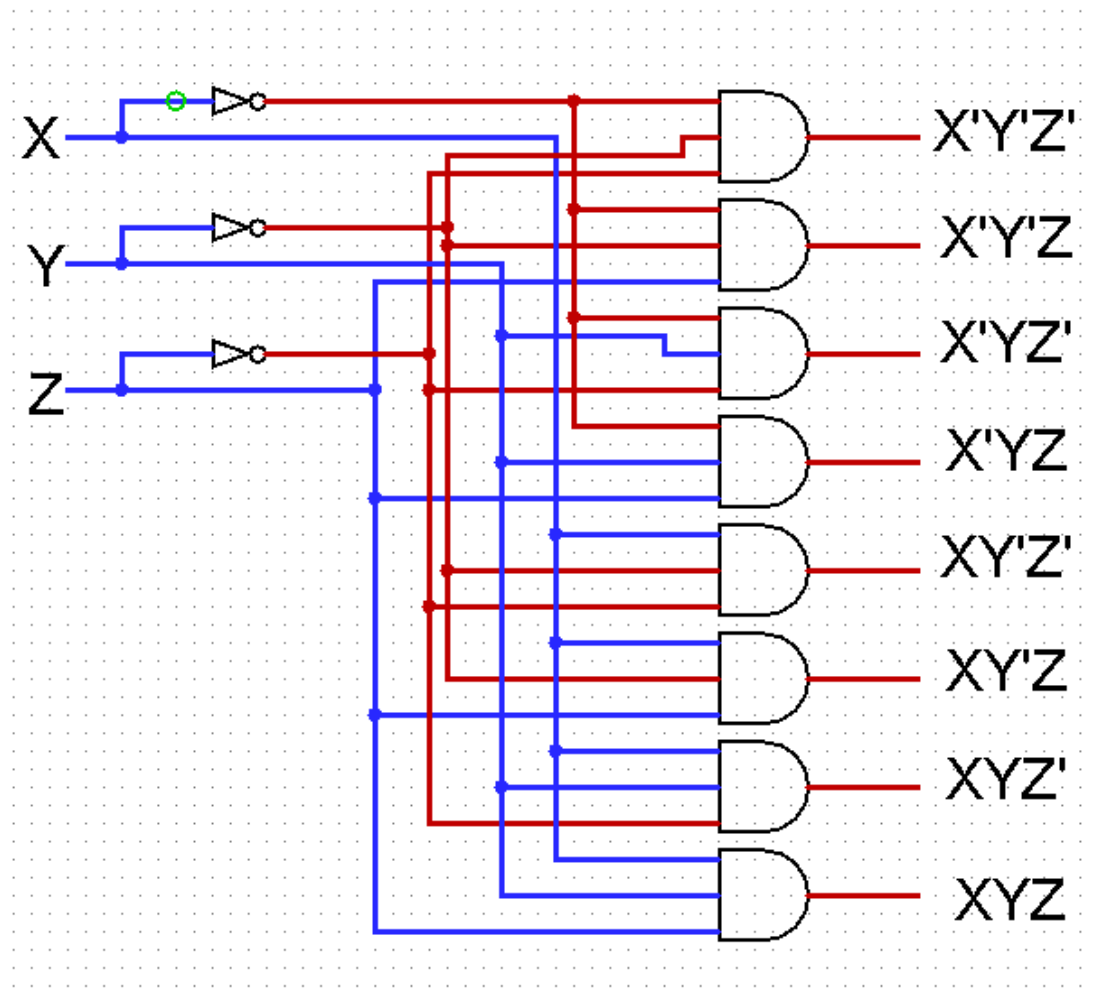


1. F_0

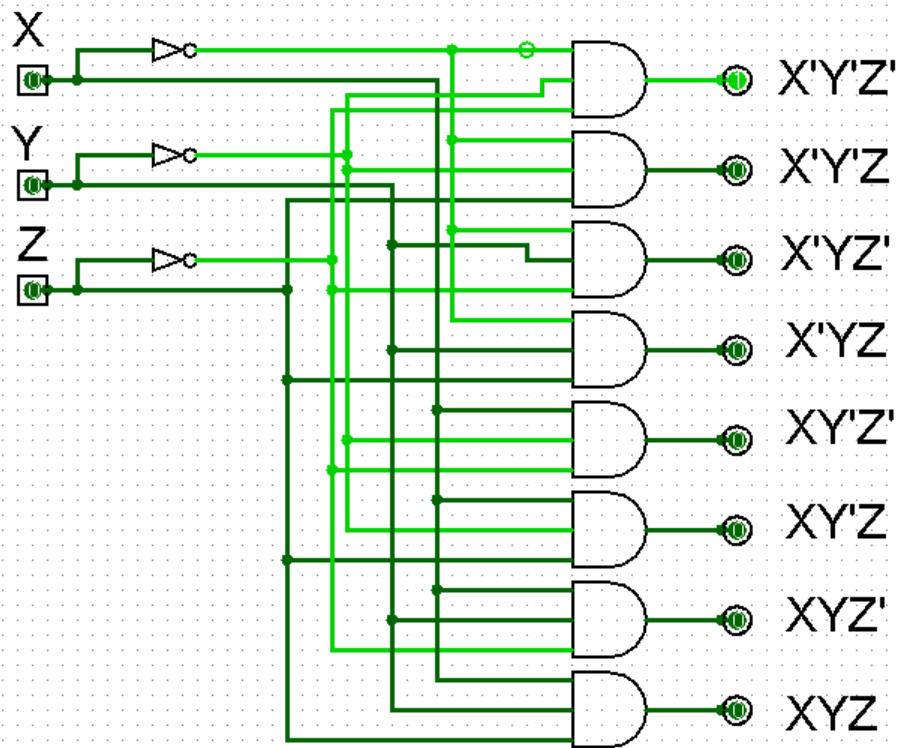


2. F_1

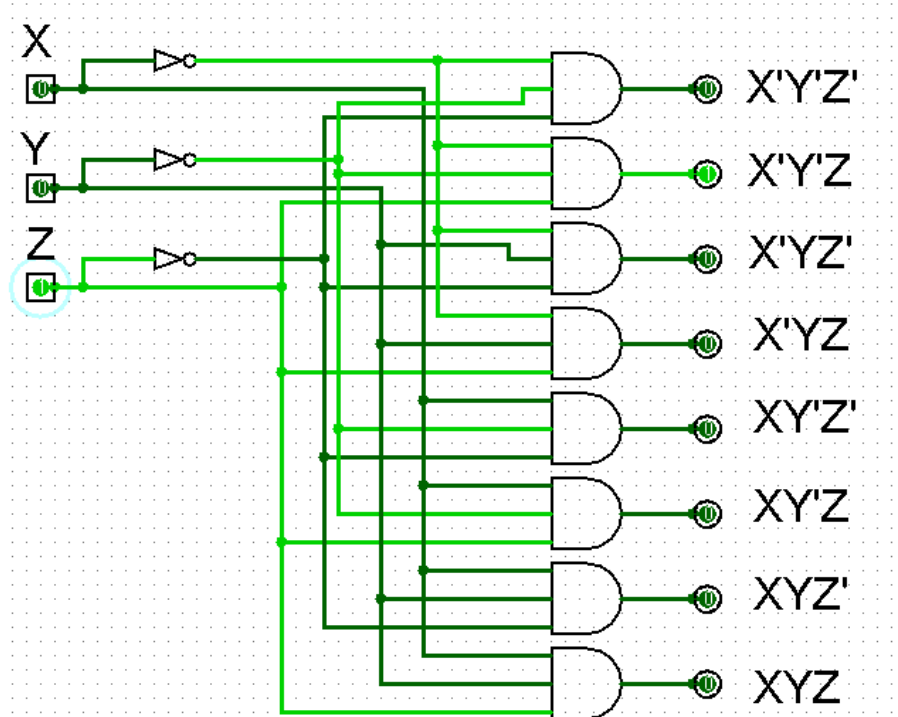


3. F_2

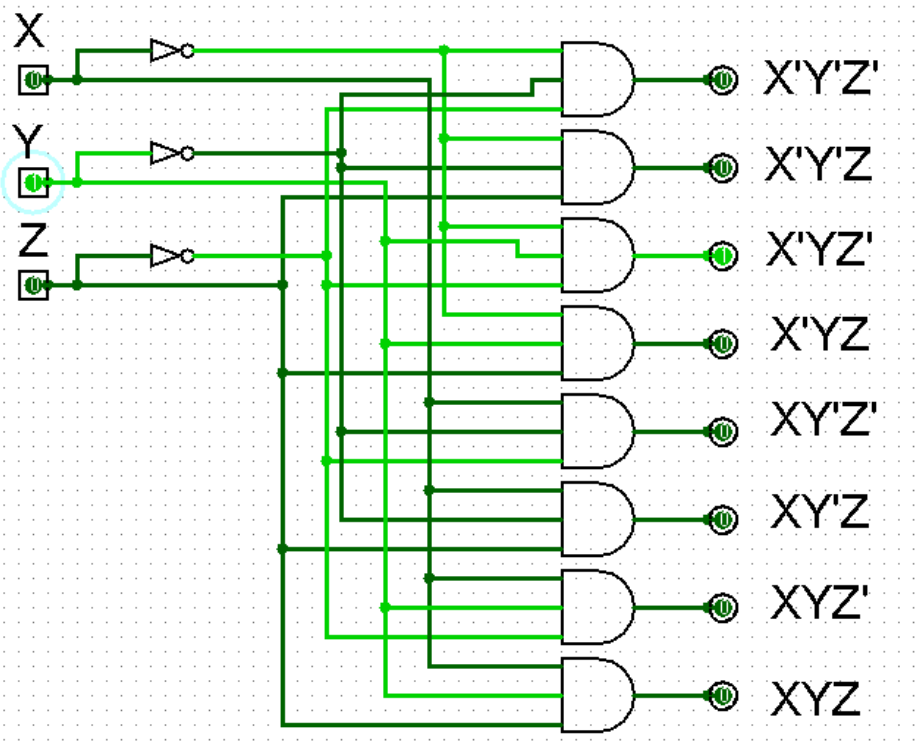


4. F_3

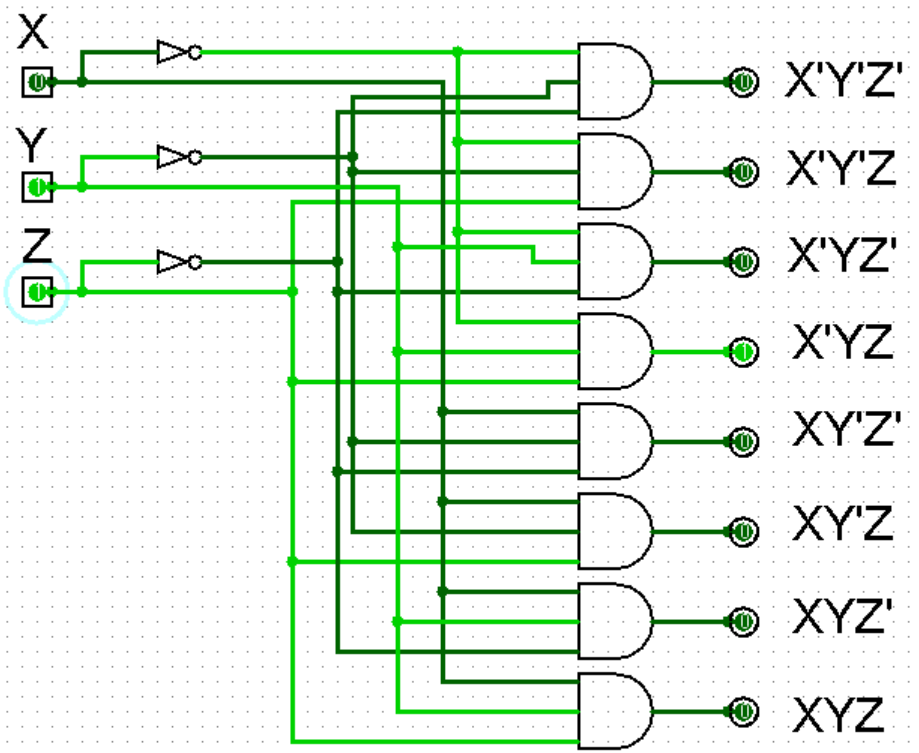


5. F_4

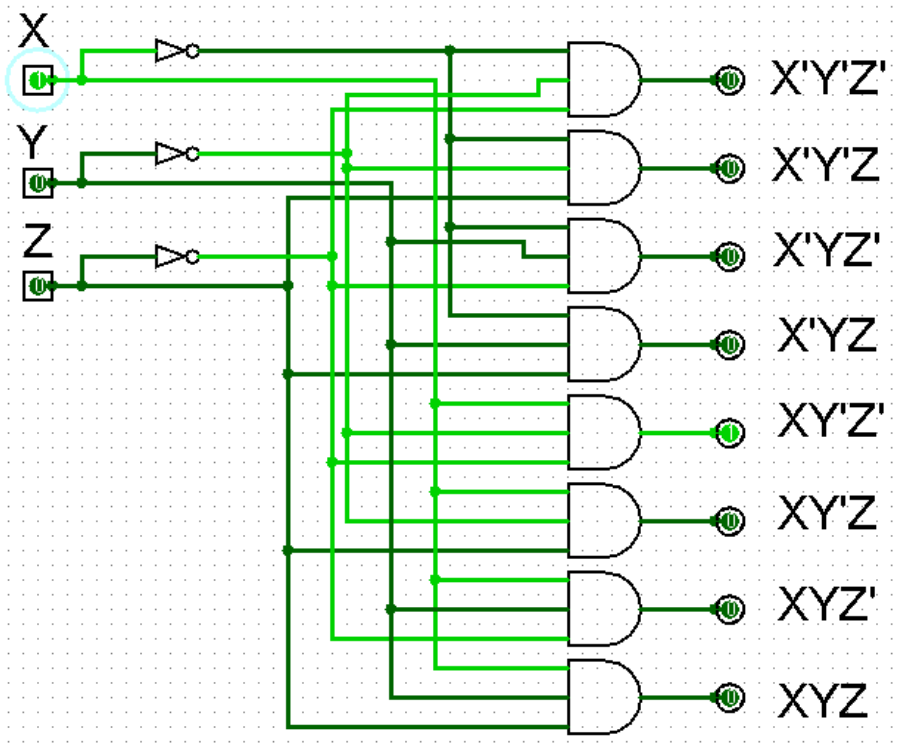

6. F_5

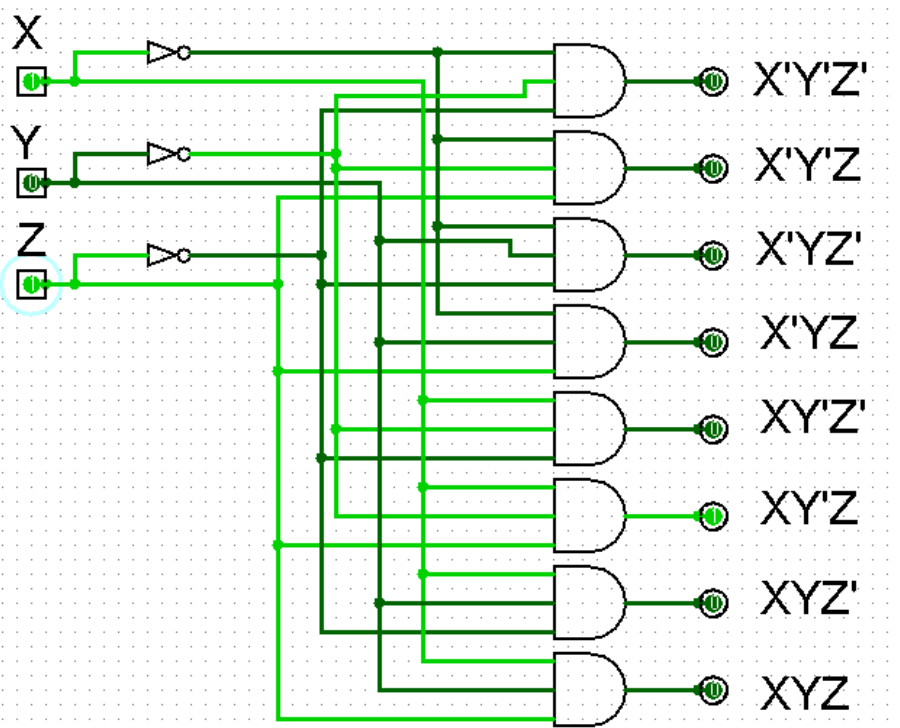

7. F_6

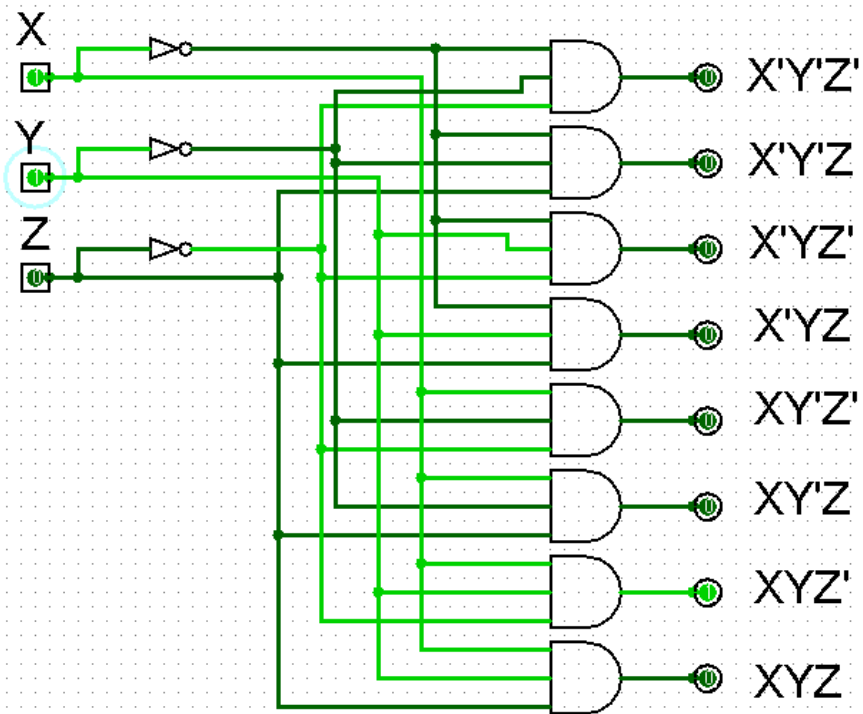

8. F_7

